Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

Факультет ПИиКТ



ОТЧЁТ

По лабораторной работе №4

По предмету: Цифровая схемотехника

Вариант: 6

Студент:

Казаченко Р. О.

Группа Р33301

Преподаватель:

Салонина Екатерина Александровна


Описание задания

В лабораторной работе вам предлагается разобраться во внутреннем устройстве простейшего процессорного ядра архитектуры RISC-V. Результатом изучения микроархитектуры процессорного ядра и системы команд RISC-V станут ваши функциональные и нефункциональные модификации ядра.

Основное задание:

- 1. Расширить систему команд процессора двумя новыми командами, в соответствии с вашим вариантом: **XORI** и **HYP**;
- 2. Подготовить тестовое окружение системного уровня и убедиться в корректности вашей реализации путём запуска симуляционных тестов.

Микроархитектурная схема

 

Модификации:

- 1. Регистр **PC** теперь с разрешением записи, за счет чего реализуется многотактовая команда: когда команда требует выполнения в несколько тактов, из Control Unit подается сигнал **stopCount**, который на входе в регистр инвертируется и запрещает наращивание счетчика;
- 2. Параллельно с АЛУ вставлен блок вычисления математической функции Function Calculator, в котором и реализуется логика команды НҮР;
- 3. **srcA (rd1)** и **srcB** теперь идут не только в АЛУ, но и во входы А и В модуля Function Calculator, но записываются в его внутренние регистры лишь по фронту тактового сигнала и активной линии **startCalc**;
- 4. **calcBusy** выходная линия математического блока, которая активна ровно на период расчетов по ней определяется момент, когда можно снимать результат;
- 5. Расширен тракт результата вычислений, теперь aluResult не попадает в регистровый файл напрямую, а выбирается через мультиплексор (управ. сигнал resSrc) в answResult, чтобы у нас была возможность записать в регистровый файл и результат вычислений математического блока (calcResult).

Описание алгоритмов функционирования добавленных инструкций


- 1) **XORI**. Инструкция однотактовая и полностью повторяет алгоритм выполнения инструкции *ADDI*, за исключением операции в АЛУ. Команда декодируется, из регистрового файла достается значение нужного регистра, константа из кода команды расширяет свой знак и всё это попадает в АЛУ. Там применяется операция побитового XOR и результат помещается в указанный регистр в регистровом файле.
- 2) *HYP*. Инструкция многотактовая. Как только команда декодировалась, Control Unit останавливает счетчик команд путем выставления сигнала stopCount, и вместе с открытием вентилей нужных регистров подает сигнал startCalc в математический блок. Блок начинает вычисления и устанавливает сигнал calcBusy в активное значение, и только по спаду этого сигнала мы можем записать результат вычислений в нужный регистр, предварительно выбрав правильный источник результата resSrc.

Временные диаграммы для подсчета кол-ва тактов


Для самой быстрой инструкции (любая кроме HYP): 20 ns // 1 такт



 Для самой медленной инструкции (HYP): 1760 ns // 88 тактов



Временные параметры проекта

 

Name	Slack /	1 Le	vels	Routes	High Fanout	From	То	Total Delay	Logic Delay	Net Delay	Logic %	Net %	Requirement
∨ □ Unconstrained	Paths (1)												
∨ □ (none) (10)													
¹→ Path 1		ю	1	1	1	sm_top/f0/data_reg[0]/C	sm_top/f0/q_reg[0]/D	0.288	0.147	0.141	51.1	48.9	-0
3 Path 2		ю	1	1	1	sm_top/f0/data_reg[1]/C	sm_top/f0/q_reg[1]/D	0.288	0.147	0.141	51.1	48.9	-0
3 Path 3		ю	1	1	1	sm_top/f0/data_reg[2]/C	sm_top/f0/q_reg[2]/D	0.288	0.147	0.141	51.1	48.9	-0
3 Path 4		ю	1	1	1	sm_top/f0/data_reg[3]/C	sm_top/f0/q_reg[3]/D	0.288	0.147	0.141	51.1	48.9	-0
3 Path 5		ю	1	1	1	sm_top/f1/data_reg[0]/C	sm_top/f1/q_reg[0]/D	0.288	0.147	0.141	51.1	48.9	-0
3 Path 6		ю	1	1	1	sm_top/sm_cpu/reg_reg[0]/C	sm_top/sm_cpu/calc/m/a_reg[0]/D	0.288	0.147	0.141	51.1	48.9	-0
3 Path 7		ю	1	1	1	sm_top/sm_cpu/reg_reg[1]/C	sm_top/sm_cpu/calc/m/a_reg[1]/D	0.288	0.147	0.141	51.1	48.9	-0
3 Path 8		ю	1	1	1	sm_top/sm_cpu/reg_reg[2]/C	sm_top/sm_cpu/calc/m/a_reg[2]/D	0.288	0.147	0.141	51.1	48.9	-0
🧘 Path 9		ю	1	1	1	sm_top/sm_cpu/reg_reg[3]/C	sm_top/sm_cpu/calc/m/a_reg[3]/D	0.288	0.147	0.141	51.1	48.9	-0
Path 10		ю	1	1	1	sm_top/sm_cpu/reg_reg[4]/C	sm_top/sm_cpu/calc/m/a_reg[4]/D	0.288	0.147	0.141	51.1	48.9	-0

Выводы

После модификаций улучшилась расширяемость процессора в плане добавления команд: благодаря сигналу stopCount можно добавлять многотактовые команды. Однако внедрение самого математического блока получилось не самым выгодным образом: одно из преимуществ перехода процессора к многотактовому – избавиться от большого количества АЛУ – не получило реализации в моей схеме, а наоборот, в функциональном блоке добавились новые сумматоры и умножители. Похорошему, нужно перерабатывать всю схему и оставить на ней из всех сумматоров, умножителей и т. п. лишь один АЛУ, однако это очень трудоёмкий процесс, который потребует переписывания алгоритмов работы всех команд. Но накладные финансовые расходы на это в разы выше, чем моя реализация, учитывая то, что всё это необходимо всего для одной команды. Если многотактовых команд изначально планировалось бы больше, то логичнее было бы в корне переработать архитектуру процессора, как это было сказано выше.